

## **Practico Diseño de Sistemas Digitales Parte 3**

Alumnos: Chamorro, Juan – Valori, Tomás


Facultad de Ciencia y Tecnología, Universidad Autónoma de Entre Ríos

Asignatura: Diseño de Sistemas Digitales

Profesor: Eduardo Velazquez, Gisela Giménez

Fecha de vencimiento:

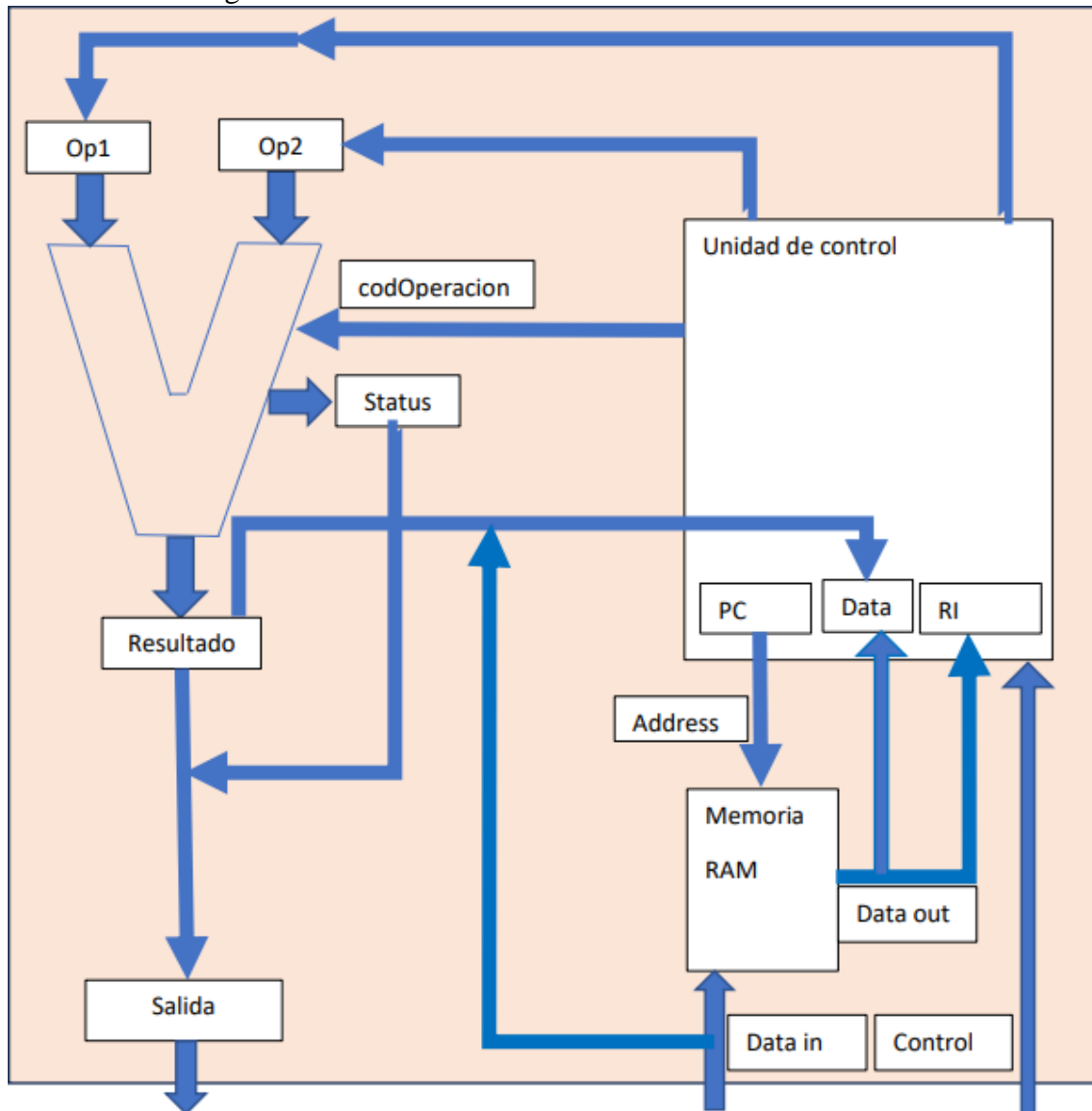La misión del trabajo fue realizar, en descripción VHDL, un sistema microprocesado embebido de la siguiente manera:



En el cual se pedían los siguientes registros de 8 bits: Op1 – Op2 – Resultado – Status – Salida - PC (contador de programa) – RI (registro de instrucción) – Data (registro de datos) – Memoria RAM de 64 celdas y 8 bits por celda – ALU de 8 bits con 7 operaciones (suma, resta AND, OR, SHL, SHR, NOT), con salida de resultado y registro de status con banderas resultantes de la operación realizada (Cy, OV, Z).

Dichos elementos deberían ser implementados como componentes al sistema general.

El ciclo de instrucción era de la siguiente manera:

- Leer instrucción y cargarla en RI.
- Decodificar la instrucción presente en RI.
- Ejecutar instrucción.
- Incrementar PC + 1.

Se piden 15 instrucciones específicas que veremos punto por punto en la realización del proyecto.

La señal de control está compuesta por las señales de clock (1 bit), load (1 bit) y reset (1 bit).

Cuando reset está en cero el PC se coloca a cero.

Cuando Load está en cero, se ejecuta el programa en forma normal.

Cuando Load está en uno, por cada clock de reloj se carga un valor en la memoria por la entrada Data\_in.

Por último, para corroborar que todo funciona como corresponde, se pide realizar un testbench, por medio de un programa que utilice todas las instrucciones.

## REALIZACION DEL PROYECTO

```
1 library IEEE;
2 use IEEE.std_logic_1164.all;
3 use IEEE.std_logic_arith.all;
4 use IEEE.std_logic_unsigned.all;
```

*\*Estas fueron las librerías que utilizamos.*

```
6 entity cpu_nuevo is
7   port (
8     data_in: in std_logic_vector (7 downto 0);
9     control: in std_logic_vector (2 downto 0);
10    salida: out std_logic_vector (7 downto 0));
11 end entity cpu_nuevo;
```

*\*Entidad con sus respectivas entradas y salidas como fueron pedidas.*

A partir de ahora veremos la arquitectura del programa, cabe aclarar que dicho programa fue realizado con una máquina de estado de la forma que vimos en clases, con sus respectivas “Lógica de Estado” y “Lógica de salida”.

```
15 type estado is (inicio, activar_leer_pc, activar_esc_pc, cambiar_pc, reset_pc, espera, escribir_ram, activar_leer_ram, activar_esc_ram, leer_ram,
16 mostrar_salida, activar_leer_ri, activar_esc_ri, leer_ri, escribir_ri, activar_leer_op1, activar_esc_op1, escribir_op1, leer_op1, incrementar_pc,
17 activar_esc_data, activar_leer_data, escribir_data, leer_data, activar_leer_op2, activar_esc_op2, escribir_op2, leer_op2,
18 activar_carga_alu, activar_esc_resultado, activar_leer_resultado, escribir_resultado, leer_resultado,
19 activar_esc_status, activar_leer_status, escribir_status, leer_status,
20 activar_esc_salida, activar_leer_salida, escribir_salida, leer_salida, desactivar_salida);
```

*\*Estados utilizados.*

```
22 signal estadoActual: estado := inicio;
23 signal estadoSiguiente: estado;
24
25 signal en_ri, wr_ri, en_salida, wr_salida, en_pc, wr_pc, en_op1, wr_op1, en_op2, wr_op2, en_resultado, wr_resultado, en_status, wr_status, en_data, wr_data,
26 en_ram, wr_ram, op_a_cargar, carry_alu, ov_alu, zeta_alu, mostrar: std_logic := '0';
27
28 signal in_ram, out_ram, out_pc, in_ri, out_ri, in_op1, out_op1, in_op2, out_op2, in_data, out_data, in_resultado, out_resultado, in_status, out_status,
29 in_salida, out_salida: std_logic_vector (7 downto 0);
30
31 signal donde_leer: std_logic_vector (1 downto 0) := "00";
32 signal codigo_operacion_alu: std_logic_vector (2 downto 0) := "000";
33 signal pc_nuevo: std_logic_vector (5 downto 0) := "000000";
34 signal in_pc, posicion_ram, posicion_actual: std_logic_vector (7 downto 0) := "00000000";
```

*\*Señales utilizadas.*

```
37 alias clk: std_logic is control(0);
38 alias load: std_logic is control(1);
39 alias reset: std_logic is control(2);
```

*\*Alias utilizados para la separación de la señal de control.*

```

41 component alu is
42   port(
43     clk: in std_logic:='0';
44     carry,ov,zeta: out std_logic:='0';
45     opl: in std_logic_vector(7 downto 0):="00000000";
46     op2: in std_logic_vector(7 downto 0):="00000000";
47     cod_op: in std_logic_vector(2 downto 0):="000";
48     resultado: out std_logic_vector(7 downto 0):="00000000");
49 end component alu;
50 component registro8b is
51   port(
52     clk,en,wr: in std_logic:='0';
53     data_in: in std_logic_vector(7 downto 0):="00000000";
54     data_out: out std_logic_vector(7 downto 0):="00000000");
55 end component registro8b;
56 component memoria8b is
57   port(
58     clk,en,wr: in std_logic:='0';
59     data_in: in std_logic_vector(7 downto 0):="00000000";
60     data_out: out std_logic_vector(7 downto 0):="00000000";
61     direcciones: in std_logic_vector(7 downto 0));
62 end component memoria8b;

```

*\*Implementación de los programas (alu, registro8b y memoria8b) como componentes.*

**A continuación comienza el funcionamiento del programa en sí:**

```

66 modulo_alu: alu port map(clk=>clk,
67   resultado=>in_resultado,
68   opl=>out_opl, op2=>out_op2,
69   cod_op=>codigo_operacion_alu,
70   carry=>carry_alu, ov=>ov_alu, zeta=>zeta_alu);
71
72 r_operador1: registro8b port map (clk=>clk, en=>en_op1, wr=>wr_op1,
73   data_in=>in_op1,
74   data_out=>out_op1);
75
76 r_operador2: registro8b port map (clk=>clk, en=>en_op2, wr=>wr_op2,
77   data_in=>in_op2,
78   data_out=>out_op2);
79
80 r_resultado: registro8b port map (clk=>clk, en=>en_resultado, wr=>wr_resultado,
81   data_in=>in_resultado,
82   data_out=>out_resultado);
83
84 r_status: registro8b port map (clk=>clk, en=>en_status, wr=>wr_status,
85   data_in=>in_status,
86   data_out=>out_status);
87
88 r_ri: registro8b port map (clk=>clk, en=>en_ri, wr=>wr_ri,
89   data_in=>in_ri,
90   data_out=>out_ri);
91
92 r_data: registro8b port map (clk=>clk, en=>en_data, wr=>wr_data,
93   data_in=>in_data,
94   data_out=>out_data);
95
96 r_pc: registro8b port map (clk=>clk, en=>en_pc, wr=>wr_pc,
97   data_in=>in_pc,
98   data_out=>out_pc);
99
100 r_salida: registro8b port map (clk=>clk, en=>en_salida, wr=>wr_salida,
101   data_in=>in_salida,
102   data_out=>out_salida);
103
104 r_ram: memoria8b port map (clk=>clk, direcciones=>posicion_ram, en=>en_ram, wr=>wr_ram,
105   data_in=>in_ram,
106   data_out=>out_ram);

```

*\*Unión entre entradas y salidas de los componentes con las respectivas señales de nuestro programa general.*

```

108 logicaEstado: process (clk)
109 begin
110     if clk'event and clk='1' then
111         if reset='0' then
112             estadoSiguiente<=reset_pc;
113         else
114             case estadoActual is
115                 when reset_pc=>estadoSiguiente<=inicio;
116                 when inicio=>estadoSiguiente<=espera;
117                 when espera=>estadoSiguiente<=activar_leer_pc;
118                 when activar_leer_pc=>
119                     if load='1' then
120                         estadoSiguiente<=escribir_ram;
121                     elsif load='0' then
122                         estadoSiguiente<=activar_leer_ram;
123                     else
124                         estadoSiguiente<=reset_pc;
125                     end if;
126                 when activar_leer_ram=>estadoSiguiente<=leer_ram;
127                 when escribir_ram=>estadoSiguiente<=incrementar_pc;
128                 when leer_ram=>estadoSiguiente<=activar_esc_ri;
129                 when activar_esc_ri=>estadoSiguiente<=activar_leer_ri;
130                 when activar_leer_ri=>estadoSiguiente<=leer_ri;
131                 when leer_ri=>estadoSiguiente<=incrementar_pc;

```

*\*Comienzo de la lógica de estado, con las instrucciones básicas para el funcionamiento general del programa, como la utilización del control (clk, load, reset) además de la utilización básica de los componentes “memoria8b” y “registro8b”.*

A continuación, veremos las instrucciones pedidas, luego de eso, como fueron implementadas en la lógica de estado para su utilización.

Código Instrucción								Descripción
0	0	0	0	1	0	0	0	Cargar operador1 (leer el operador X que se encuentre en memoria, cargarlo en Data y luego pasarlo a Op1)
X	X	X	X	X	X	X	X	
0	0	0	1	0	0	0	0	Cargar operador2 (leer el operador Y que se encuentre en memoria, cargarlo en Data y luego pasarlo a Op1)
Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
0	0	1	0	0	-	-	-	Sumar operador1 y operador2
0	0	1	1	0	-	-	-	Restar operador1 y operador2
0	0	1	0	1	-	-	-	AND operador1 y operador2
0	0	1	1	1	-	-	-	OR operador1 y operador2
0	1	0	0	0	-	-	-	SHL desplazamiento lógico a la izquierda de operador1
0	1	0	0	1	-	-	-	SHR desplazamiento lógico a la derecha de operador1
0	1	0	1	0	-	-	-	NOT negación de operador 1
0	1	0	1	1	-	-	-	leer el registro resultado, cargarlo en Data y luego pasarlo a Op1
0	1	1	0	0	-	-	-	Sacar resultado por la salida
0	1	1	0	1	-	-	-	Sacar status por la salida
0	1	1	1	0	-	-	-	leer el Data_In, cargarlo en Data y luego pasarlo a Op1
0	1	1	1	1	-	-	-	leer el Data_In, cargarlo en Data y luego pasarlo a Op2
1	0	A	A	A	A	A	A	Colocar PC en valor AAAAAA

```

133      when incrementar_pc=>
134      case out_ri is
135      when "00001000"=>
136          estadoSiguiente<=activar_esc_data;
137          op_a_cargar<='0';
138          donde leer<="00";

```

*\* Instrucción 1.*

```

139      when "00010000"=>
140          estadoSiguiente<=activar_esc_data;
141          op_a_cargar<='1';
142          donde leer<="00";

```

*\* Instrucción 2.*

```

143      when "00100000"=>
144          estadoSiguiente<=activar_carga_alu;
145          codigo operacion alu<="000";

```

*\* Instrucción 3. (podemos observar la utilización del componente "alu").*

```

146      when "00110000"=>
147          estadoSiguiente<=activar_carga_alu;
148          codigo operacion alu<="001";

```

*\* Instrucción 4.*

```

149      when "00101000"=>
150          estadoSiguiente<=activar_carga_alu;
151          codigo_operacion_alu<="011";

```

*\* Instrucción 5.*

```

152      when "00111000"=>
153          estadoSiguiente<=activar_carga_alu;
154          codigo_operacion_alu<="010";

```

*\* Instrucción 6.*

```

155      when "01000000"=>
156          estadoSiguiente<=activar_carga_alu;
157          codigo_operacion_alu<="100";

```

*\* Instrucción 7.*

```

158      when "01001000"=>
159          estadoSiguiente<=activar_carga_alu;
160          codigo_operacion_alu<="101";

```

*\* Instrucción 8.*

```

161      when "01010000"=>
162          estadoSiguiente<=activar_carga_alu;
163          codigo operacion alu<="110";

```

*\* Instrucción 9.*

```

164      when "01011000"=>
165          estadoSiguiente<=activar_esc_data;
166          donde leer<="01";
167          op_a_cargar<='0';

```

*\* Instrucción 10.*

```

168      when "01100000"=>
169          estadoSiguiente<=activar_esc_salida;
170          mostrar<='0';

```

*\* Instrucción 11.*

```

171      when "01101000"=>
172          estadoSiguiente<=activar_esc_salida;
173          mostrar<='1';

```

*\* Instrucción 12.*



```

175         when "01110000"=>
176             estadoSiguiente<=activar_esc_data;
177             donde_leer<="10";
178             op_a_cargar<='0';

```

*\*Instrucción 13.*

```

179         when "01111000"=>
180             estadoSiguiente<=activar_esc_data;
181             donde_leer<="10";
182             op_a_cargar<='1';

```

*\*Instrucción 14.*

```

184         when others=>
185             if out_ri>="10000000" then
186                 if out_ri>="11000000" then
187                     estadoSiguiente<=espera;
188                 else
189                     estadosiguiente<=activar_esc_pc;
190                     pc_nuevo<=out_ri (5 downto 0);
191                     end if;
192                 else
193                     estadoSiguiente<=espera;
194                     end if;
195             end case;

```

*\*Instrucción 15.*

```

197         when activar_esc_pc=>estadoSiguiente<=cambiar_pc;
198         when cambiar_pc=>estadoSiguiente<=activar_leer_pc;
199         when activar_esc_data=>estadoSiguiente<=escribir_data;
200         when escribir_data=>estadoSiguiente<=activar_leer_data;
201         when activar_leer_data=>
202             if op_a_cargar='0' then
203                 estadoSiguiente<=activar_esc_op1;
204             else
205                 estadoSiguiente<=activar_esc_op2;
206             end if;
207         when activar_esc_op1=>estadoSiguiente<=escribir_op1;
208         when activar_esc_op2=>estadoSiguiente<=escribir_op2;
209
210         when escribir_op1=>estadoSiguiente<=activar_leer_op1;
211         when escribir_op2=>estadoSiguiente<=activar_leer_op2;
212
213         when activar_leer_op1=>estadoSiguiente<=leer_op1;
214         when activar_leer_op2=>estadoSiguiente<=leer_op2;
215
216         when leer_op1=>estadoSiguiente<=activar_leer_pc;--mostrar_salida;
217         when leer_op2=>estadoSiguiente<=activar_leer_pc;--mostrar_salida;
218
219         when activar_carga_alu=>estadoSiguiente<=activar_esc_resultado;
220         when activar_esc_resultado=>estadoSiguiente<=escribir_resultado;
221         when escribir_resultado=>estadoSiguiente<=activar_esc_status;
222         when activar_esc_status=>estadoSiguiente<=escribir_status;
223         when escribir_status=>estadoSiguiente<=activar_leer_resultado;
224         when activar_leer_resultado=>estadoSiguiente<=activar_leer_status;
225         when activar_leer_status=>estadoSiguiente<=activar_leer_pc;--mostrar_salida;
226
227         when mostrar_salida=>estadoSiguiente<= activar_leer_pc;
228             --incrementar_pc;
229         when activar_esc_salida=>estadoSiguiente<=escribir_salida;
230         when escribir_salida=>estadoSiguiente<=activar_leer_salida;
231         when activar_leer_salida=>estadoSiguiente<=leer_salida;
232         when leer_salida=>estadoSiguiente<=desactivar_salida;
233         when desactivar_salida=>estadoSiguiente<=activar_leer_pc;
234
235         when others=>estadoSiguiente<=inicio;
236     end case;
237 end if;
238 end if;
239
240 end process logicaEstado;

```

*\*Aquí observamos los estados restantes de la lógica de estados, donde utilizamos las señales para escribir o leer los operadores, enviamos los resultados a la salida, etc.*

A partir de este punto observaremos todo el funcionamiento de la lógica de salida.

```

247 logicaSalida: process (estadoActual)
248   variable en_pc_v: std_logic:=en_pc;
249   variable wr_pc_v: std_logic:=wr_pc;
250   variable en_ram_v: std_logic:=en_ram;
251   variable wr_ram_v: std_logic:=wr_ram;
252   variable en_ri_v: std_logic:=en_ri;
253   variable wr_ri_v: std_logic:=wr_ri;
254   variable en_salida_v: std_logic:=en_salida;
255   variable wr_salida_v: std_logic:=wr_salida;
256   variable en_data_v: std_logic:=en_data;
257   variable wr_data_v: std_logic:=wr_data;
258   variable en_op1_v: std_logic:=en_op1;
259   variable wr_op1_v: std_logic:=wr_op1;
260   variable en_op2_v: std_logic:=en_op2;
261   variable wr_op2_v: std_logic:=wr_op2;
262   variable en_status_v: std_logic:=en_status;
263   variable wr_status_v: std_logic:=wr_status;
264   variable en_resultado_v: std_logic:=en_resultado;
265   variable wr_resultado_v: std_logic:=wr_resultado;

```

*\*Variables que vamos a utilizar.*

```

267 begin
268   case estadoActual is
269     when inicio=>
270     when espera=>
271       en_ri_v:='0';
272       wr_ri_v:='0';
273       en_salida_v:='0';
274       wr_salida_v:='0';
275       en_pc_v:='0';
276       wr_pc_v:='0';
277       en_ram_v:='0';
278       wr_ram_v:='0';
279
280       en_data_v:='0';
281       wr_data_v:='0';
282       en_resultado_v:='0';
283       wr_resultado_v:='0';
284       en_op1_v:='0';
285       wr_op1_v:='0';
286       en_op2_v:='0';
287       wr_op2_v:='0';
288       en_status_v:='0';
289       wr_status_v:='0';

```

*\*Configuración de salidas en el estado “estadoActual”.*

```

291     when reset_pc=>
292       en_pc_v:='1';
293       wr_pc_v:='1';
294       in_pc<="00000000";
295       posicion_ram<="00000000";
296       posicion_actual<="00000000";

```

*\*Configuración de salidas en el estado “reset\_pc”.*



```

298         when activar_leer_pc=>
299             en_pc_v:='1';
300             wr_pc_v:='0';

```

*\*Configuración de salidas en el estado “activar\_leer\_pc”.*

```

302         when activar_esc_pc=>
303             en_pc_v:='1';
304             wr_pc_v:='1';

```

*\*Configuración de salidas en el estado “activar\_escribir\_pc”.*

```

306         when cambiar_pc=>
307             en_pc_v:='1';
308             wr_pc_v:='1';
309             in_pc<="00"&pc_nuevo;

```

*\*Configuración de salidas en el estado “cambiar\_pc”.*

```

311         when escribir_ram=>
312             en_ram_v:='1';
313             wr_ram_v:='1';
314             in_ram<=data_in;
315
316             posicion_ram<=out_pc;
317             posicion_actual<=out_pc;

```

*\*Configuración de salidas en el estado “escribir\_ram”.*

```

319         when activar_leer_ram=>
320             en_ram_v:='1';
321             wr_ram_v:='0';

```

*\*Configuración de salidas en el estado “activar\_leer\_ram”.*

```

323         when leer_ram=>
324             in_ri<=out_ram;
325
326             posicion_ram<=out_pc;
327             posicion_actual<=out_pc;

```

*\*Configuración de salidas en el estado “leer\_ram”.*

```

329         when activar_leer_ri=>
330             en_ri_v:='1';
331             wr_ri_v:='0';

```

*\*Configuración de salidas en el estado “activar\_leer\_ri”.*

```

333         when activar_esc_ri=>
334             en_ri_v:='1';
335             wr_ri_v:='1';

```

*\*Configuración de salidas en el estado “activar\_esc\_ri”.*

```

337         when leer_ri=>
338             --salida<=out_ri;
339             en_ri_v:='1';
340             wr_ri_v:='0';

```

*\*Configuración de salidas en el estado “leer\_ri”.*

```

342         when activar_esc_op1=>
343             en_op1_v:='1';
344             wr_op1_v:='1';

```

*\*Configuración de salidas en el estado “activar\_esc\_op1”.*

```

346         when activar_leer_op1=>
347             en_op1_v:='1';
348             wr_op1_v:='0';

```

*\*Configuración de salidas en el estado “activar\_leer\_op1”.*

```

350         when activar_esc_op2=>
351             en_op2_v:='1';
352             wr_op2_v:='1';

```

*\*Configuración de salidas en el estado “activar\_esc\_op2”.*

```

354         when activar_leer_op2=>
355             en_op2_v:='1';
356             wr_op2_v:='0';

```

*\*Configuración de salidas en el estado “activar\_leer\_op2”.*

```

358         when activar_esc_data=>
359             en_data_v:='1';
360             wr_data_v:='1';
361
362             en_ram_v:='1';
363             wr_ram_v:='0';
364
365             en_resultado_v:='1';
366             wr_resultado_v:='0';

```

*\*Configuración de salidas en el estado “activar\_esc\_data”.*

```

368         when activar_leer_data=>
369             en_data_v:='1';
370             wr_data_v:='0';

```

*\*Configuración de salidas en el estado “activar\_leer\_data”.*

```

372         when leer_data=>
373             en_data_v:='1';
374             wr_data_v:='0';

```

*\*Configuración de salidas en el estado “leer\_data”.*

```

376         when escribir_data=>
377
378             case donde_leer is
379                 when "00"=> in_data<=out_ram;
380                 when "01"=> in_data<=out_resultado;
381                 when "10"=> in_data<=data_in;
382                 when others=>
383                     end case;
384             --in data<=out ram;

```

*\*Configuración de salidas en el estado “escribir\_data”.*

```

386         when escribir_op1=>
387             in_op1<=out_data;
388
389             en_ri_v:='1';
390             wr_ri_v:='1';
391             in_ri<="00000000";

```

*\*Configuración de salidas en el estado “escribir\_op1”.*

```

393         when leer_op1=>
394             en_op1_v:='1';
395             wr_op1_v:='0';

```

*\*Configuración de salidas en el estado “leer\_op1”.*

```

397         when leer_op2=>
398             en_op2_v:='1';
399             wr_op2_v:='0';

```

*\*Configuración de salidas en el estado “leer\_op2”.*

```

401         when escribir_op2=>
402             in_op2<=out_data;
403
404             en_ri_v:='1';
405             wr_ri_v:='1';
406             in_ri<="00000000";

```

*\*Configuración de salidas en el estado “escribir\_op2”.*

```

408         when activar_carga_alu=>
409             en_op1_v:='1';
410             wr_op1_v:='0';
411             en_op2_v:='1';
412             wr_op2_v:='0';

```

*\*Configuración de salidas en el estado “activar\_carga\_alu”.*

```

414         when activar_esc_resultado=>
415             en_resultado_v:='1';
416             wr_resultado_v:='1';

```

*\*Configuración de salidas en el estado “activar\_esc\_resultado”.*

```

418         when activar_esc_status=>
419             en_status_v:='1';
420             wr_status_v:='1';

```

*\*Configuración de salidas en el estado “activar\_esc\_status”.*

```

422         when activar_leer_resultado=>
423             en_resultado_v:='1';
424             wr_resultado_v:='0';

```

*\*Configuración de salidas en el estado “activar\_leer\_resultado”.*

```

426         when activar_leer_status=>
427             en_status_v:='1';
428             wr_status_v:='0';

```

*\*Configuración de salidas en el estado “activar\_leer\_status”.*

```

430      when escribir_resultado=>
431          en_resultado_v:='1';
432          wr_resultado_v:='1';

```

*\*Configuración de salidas en el estado “escribir\_resultado”.*

```

434      when escribir_status=>
435          en_status_v:='1';
436          wr_status_v:='1';
437          in_status<="00000"&carry_alu&ov_alu&zeta_alu;

```

*\*Configuración de salidas en el estado “escribir\_status”.*

```

439      when leer_resultado=>
440          en_resultado_v:='1';
441          wr_resultado_v:='0';

```

*\*Configuración de salidas en el estado “leer\_resultado”.*

```

443      when leer_status=>
444          en_status_v:='1';
445          wr_status_v:='0';

```

*\*Configuración de salidas en el estado “leer\_status”.*

```

447      when activar_esc_salida=>
448          en_salida_v:='1';
449          wr_salida_v:='1';
450
451          en_ri_v:='1';
452          wr_ri_v:='0';

```

*\*Configuración de salidas en el estado “activar\_esc\_salida”.*

```

454      when escribir_salida=>
455          if mostrar='0' then
456              in_salida<=out_resultado;
457          else
458              in_salida<=out_status;
459          end if;
460          en_salida_v:='1';
461          wr_salida_v:='1';

```

*\*Configuración de salidas en el estado “escribir\_salida”.*

```

463      when activar_leer_salida=>
464          en_salida_v:='1';
465          wr_salida_v:='0';

```

*\*Configuración de salidas en el estado “activar\_leer\_salida”.*

```

467      when leer_salida=>
468          en_salida_v:='1';
469          wr_salida_v:='0';
470          salida<=out_salida;

```

*\*Configuración de salidas en el estado “leer\_salida”.*

```

472         when desactivar_salida=>
473             en_salida_v:='0';
474             wr_salida_v:='0';
475             salida<=out_salida;

```

*\*Configuración de salidas en el estado “desactivar\_salida”.*

```

478         when incrementar_pc=>
479             en_pc_v:='1';
480             wr_pc_v:='1';
481
482             in_pc<=posicion_actual+1;
483             if posicion_actual="00111111" then
484                 in_pc<="00000000";
485             end if;
486
487             en_ram_v:='0';
488             wr_ram_v:='0';
489             in_ram<="ZZZZZZZZ";
490
491         when others=>

```

*\*Configuración de salidas en el estado “incrementar\_pc”.*

```

512     end case;
513
514     en_pc<=en_pc_v;
515     wr_pc<=wr_pc_v;
516     en_ram<=en_ram_v;
517     wr_ram<=wr_ram_v;
518     en_ri<=en_ri_v;
519     wr_ri<=wr_ri_v;
520     en_salida<=en_salida_v;
521     wr_salida<=wr_salida_v;
522     en_data<=en_data_v;
523     wr_data<=wr_data_v;
524     en_op1<=en_op1_v;
525     wr_op1<=wr_op1_v;
526     en_op2<=en_op2_v;
527     wr_op2<=wr_op2_v;
528     en_status<=en_status_v;
529     wr_status<=wr_status_v;
530     en_resultado<=en_resultado_v;
531     wr_resultado<=wr_resultado_v;
532 end process logicaSalida;
533
534 end architecture cpu;

```

*\*En esta parte indicamos que variable corresponde a determinada señal, luego de eso terminamos con la lógica de salida. Aquí termina toda la configuración del programa.*

Configuración de la simulación TestBench:

```

54  init : PROCESS
55      -- variable declarations
56      BEGIN
57          control(2) <= '0';
58          wait for 980ns;
59          control(2) <= '1';
60          wait for 1430ns;
61          control(2) <= '0';
62          wait for 50ns;
63          control(2) <= '1';
64          --wait for 4000ns;
65      WAIT;
66  END PROCESS init;

```

*\*Proceso “init”, donde controlamos el reset.*

```

67  clock : PROCESS
68  -- optional sensitivity list
69  -- (      )
70  -- variable declarations
71  BEGIN
72      control(0) <= '0';
73      wait for 10ns;
74      control(0) <= '1';
75      wait for 10ns;
76  END PROCESS clock;

```

*\*Proceso “clock” donde vamos activando el clk.*

Las siguientes imágenes corresponden al proceso del programa en general, donde le pedimos simular todas las instrucciones que fueron pedidas.

```

77  programa: PROCESS
78      BEGIN
79          data_in <= "ZZZZZZZZ";
80          wait for 900ns;
81          control(1) <= '1';
82          wait for 150ns;
83          data_in <= "00001000"; -- operacion cargar opl
84          wait for 20ns;
85          data_in <= "ZZZZZZZZ";
86          wait for 60ns;
87          data_in <= "00101100"; -- operador a cargar en opl
88          wait for 20ns;
89          data_in <= "ZZZZZZZZ";
90          wait for 60ns;
91          data_in <= "00010000"; -- operacion cargar op2
92          wait for 20ns;
93          data_in <= "ZZZZZZZZ";
94          wait for 60ns;
95          data_in <= "00011001"; -- operador a cargar en op2
96          wait for 20ns;
97          data_in <= "ZZZZZZZZ";
98          wait for 60ns;
99          data_in <= "00100000"; -- sumar
100         wait for 20ns;

```




```


101 data_in<="ZZZZZZZZ";
102 wait for 60ns;
103 data_in<="00110000"; -- restar
104 wait for 20ns;
105 data_in<="ZZZZZZZZ";
106 wait for 60ns;
107 data_in<="00101000"; -- and
108 wait for 20ns;
109 data_in<="ZZZZZZZZ";
110 wait for 60ns;
111 data_in<="00111000"; -- or
112 wait for 20ns;
113 data_in<="ZZZZZZZZ";
114 wait for 60ns;
115 data_in<="01000000"; -- shl
116 wait for 20ns;
117 data_in<="ZZZZZZZZ";
118 wait for 60ns;
119 data_in<="01001000"; -- shr
120 wait for 20ns;
121 data_in<="ZZZZZZZZ";
122 wait for 60ns;
123 data_in<="01010000"; -- not
124 wait for 20ns;
125 data_in<="ZZZZZZZZ";
126 wait for 60ns;
127 data_in<="01011000"; -- resultado a opl
128 wait for 20ns;
129 data_in<="ZZZZZZZZ";
130 wait for 60ns;
131 data_in<="01100000"; -- mostrar resultado
132 wait for 20ns;
133 data_in<="ZZZZZZZZ";
134 wait for 60ns;
135 data_in<="01101000"; -- mostrar status
136 wait for 20ns;
137 data_in<="ZZZZZZZZ";
138 wait for 60ns;
139 data_in<="01110000"; -- cargar opl con data_in
140 wait for 20ns;
141 data_in<="ZZZZZZZZ";
142 wait for 60ns;
143 data_in<="01111000"; -- cargar op2 con data_in
144 wait for 20ns;
145 data_in<="ZZZZZZZZ";
146 wait for 60ns;
147 data_in<="10000001"; -- cambiar pc a 000001
148 wait for 20ns;
149 data_in<="ZZZZZZZZ";
150 wait for 60ns;
151 control(1)<='0';
152 wait for 4120ns;
153 data_in<="11111110";
154 wait for 80ns;
155 data_in<="ZZZZZZZZ";
156 wait for 130ns;
157 data_in<="00000001";
158 wait for 100ns;
159 data_in<="ZZZZZZZZ";
160 wait;
161
162 wait;
163 END PROCESS programa;
164 END cpu_nuevo_arch;

```


## Resultados de la simulación:

 


### \*Instrucción 1.

 

### \*Instrucción 2.

 

### \*Instrucción 3.

 

### Instrucción 4.

	Mags	
control	101	101 100 101 100 101 100 101 100 101 100 101 100 101 100 101 100 101 100 101 100 101
data_in	ZZZZZZZZ	UUUUUUUU
salida	UUUUUUUU	UUUUUUUU
estadoActual	incrementar_pc	incrementar pc activar carga alu activar esp res... escribir resultado activar esp status escribir status activar leer res... activar leer status activar leer pc activar leer ram leer ram activa...
en_op1	0	
vr_op1	0	
in_op1	00101100	00101100
out_op1	ZZZZZZZZ	00101100
en_op2	0	
vr_op2	0	
in_op2	UUUUUUUU	00011001
n_resultado	XXXXXXXX	00001000
out_resultado	ZZZZZZZZ	00011000
out_op2	ZZZZZZZZ	00011001
en_ni	1	
vr_ni	0	
en_salida	0	
vr_salida	0	
en_pc	1	
vr_pc	0	
en_data	0	
vr_data	0	
en_ram	0	
vr_ram	0	
op_a_cargar	0	
in_salida	UUUUUUUU	UUUUUUUU
out_salida	ZZZZZZZZ	
posicon_ram	00000111	00001000
posicon_actual	00000111	00001000

### \*Instrucción 5.

	Mags	
control	101	101 100 101 100 101 100 101 100 101 100 101 100 101 100 101 100 101 100 101 100 101
data_in	ZZZZZZZZ	UUUUUUUU
salida	UUUUUUUU	UUUUUUUU
estadoActual	incrementar_pc	incrementar pc activar carga alu activar esp res... escribir resultado activar esp status escribir status activar leer res... activar leer status activar leer pc activar leer ram leer ram activar es...
en_op1	0	
vr_op1	0	
in_op1	00101100	00101100
out_op1	ZZZZZZZZ	00101100
en_op2	0	
vr_op2	0	
in_op2	UUUUUUUU	00011001
n_resultado	XXXXXXXX	00111001
out_resultado	ZZZZZZZZ	00111000
out_op2	ZZZZZZZZ	00011001
en_ni	1	
vr_ni	0	
en_salida	0	
vr_salida	0	
en_pc	1	
vr_pc	1	
en_data	0	
vr_data	0	
en_ram	0	
vr_ram	0	
op_a_cargar	0	
in_salida	UUUUUUUU	UUUUUUUU
out_salida	ZZZZZZZZ	
posicon_ram	00000111	00001010
posicon_actual	00000111	00001010

### \*Instrucción 6.

	Mags	
control	101	101 100 101 100 101 100 101 100 101 100 101 100 101 100 101 100 101 100 101 100 101
data_in	ZZZZZZZZ	UUUUUUUU
salida	UUUUUUUU	UUUUUUUU
estadoActual	incrementar_pc	incrementar pc activar carga alu activar esp res... escribir resultado activar esp status escribir status activar leer res... activar leer status activar leer pc activar leer ram leer ram activa...
en_op1	0	
vr_op1	0	
in_op1	00101100	00101100
out_op1	ZZZZZZZZ	00101100
n_resultado	XXXXXXXX	00001010
out_resultado	ZZZZZZZZ	01011000
en_ni	1	
vr_ni	0	
en_salida	0	
vr_salida	0	
en_pc	1	
vr_pc	1	
en_data	0	
vr_data	0	
en_ram	0	
vr_ram	0	
op_a_cargar	0	
in_salida	UUUUUUUU	UUUUUUUU
out_salida	ZZZZZZZZ	
posicon_ram	00000111	00001010
posicon_actual	00000111	00001010

### \*Instrucción 7.

	Mags	
control	101	100 101 100 101 100 101 100 101 100 101 100 101 100 101 100 101 100 101 100 101 100
data_in	ZZZZZZZZ	UUUUUUUU
salida	UUUUUUUU	UUUUUUUU
estadoActual	incrementar_pc	incrementar pc activar carga alu activar esp res... escribir resultado activar esp status escribir status activar leer res... activar leer status activar leer pc activar leer ram leer ram activar esp...
en_op1	1	
vr_op1	1	
in_op1	00101100	00101100
out_op1	ZZZZZZZZ	00101100
n_resultado	00010110	00010110
out_resultado	00010110	00010110
en_ni	1	
vr_ni	0	
en_salida	0	
vr_salida	0	
en_pc	1	
vr_pc	1	
en_data	0	
vr_data	0	
en_ram	0	
vr_ram	0	
op_a_cargar	1	
in_salida	UUUUUUUU	UUUUUUUU
out_salida	ZZZZZZZZ	
posicon_ram	00001011	00001011
posicon_actual	00001011	00001011
carry_alu	1	
ov_alu	0	
zeta_alu	0	
codigo_operacion_alu	101	101 110

### \*Instrucción 8.

[illegible][illegible][illegible]

## 18

	Mags	
control	101	100 100
data_in	22222222	00000001
salida	UUUUUUUU	0000100
estadoActual	incrementar_pc	incrementar_pc activar_esc_data escribir_data activar_leer_data activar_esc_op2 escribir_op2 activar_leer_op2 leer_op2 activar_leer_pc activar_leer_ram leer_ram activar_esc_ni
en_op1	1	
en_op1	0	
in_op1	00101100	11111110
out_op1	00101100	11111110
in_resultado	00010110	00000001
out_resultado	00010110	11010011
en_ni	1	
en_ni	0	
en_salida	0	
en_salida	0	
en_pc	1	
en_pc	1	
en_data	0	
en_data	0	
en_ram	0	
en_ram	0	
op_a_cargar	1	
in_salida	UUUUUUUU	00000100
out_salida	22222222	
posicion_ram	00001011	00010000
posicion_actual	00001011	00010000
in_data	00011001	11111110
out_data	22222222	11111110
in_status	00000100	00000100
out_status	00000100	00100100

### \*Instrucción 13.

	Mags	
control	101	100 100
data_in	22222222	00000001
salida	UUUUUUUU	00000100
estadoActual	incrementar_pc	incrementar_pc activar_esc_pc cambiar_pc activar_leer_pc activar_leer_ram leer_ram activar_esc_ni activar_leer_ni leer_ni incrementar_pc espera activar...
en_op1	1	
en_op1	0	
in_op2	00011001	00000001
out_op2	00011001	00000001
in_op1	00101100	11111110
out_op1	00101100	11111110
in_resultado	00010110	00000001
out_resultado	00010110	11010011
en_ni	1	
en_ni	0	
en_salida	0	
en_salida	0	
en_pc	1	
en_pc	1	
en_data	0	
en_data	0	
en_ram	0	
en_ram	0	
op_a_cargar	1	
in_salida	UUUUUUUU	00000100
out_salida	22222222	
posicion_ram	00001011	00010001
posicion_actual	00001011	00010001
in_data	00011001	00000001
out_data	22222222	00000001
in_status	00000100	00000100
out_status	00000100	00000100

### \*Instrucción 14.

	Mags	
control	101	100 100
data_in	22222222	00000001
salida	UUUUUUUU	00000100
estadoActual	incrementar_pc	incrementar_pc activar_esc_pc cambiar_pc activar_leer_pc activar_leer_ram leer_ram activar_esc_ni activar_leer_ni leer_ni incrementar_pc espera activar...
en_op1	1	
en_op1	1	
en_ni	1	
en_ni	0	
en_salida	0	
en_salida	0	
en_pc	1	
en_pc	1	
en_data	0	
en_data	0	
en_ram	0	
en_ram	0	
op_a_cargar	1	
in_salida	UUUUUUUU	00000100
out_salida	22222222	
posicion_ram	00001011	00010001
posicion_actual	00001011	00010001
pc_nuevo	000000	000000
in_pc	00001100	00000001

### \*Instrucción 15.